

PICCOLO AMPLIFICATORE AUDIO IN CLASSE A

GIACOMIN CRISTIAN

QUESTO AMPLI. PUÒ FAR DISCUTERE GLI APPASSIONATI SU COSA SIGNIFICA CLASSE A, A-B, o B. UN AMPLI. IN CLASSE A DA PROBLEMI DI SURRISCALDAMENTO MA... RISOLTI QUESTI PROBLEMI VI ASSICURO CHE IL RISULTATO DARÀ MOLTE SODDISFAZIONI.

CONSIGLIO L'USO DI UN BUON ALTOPARLANTE E DI UNA BUONA ALETTA DI RAFFREDDAMENTO PER IL BDX53, LA RESISTENZA DA 33R MEGLIO SE


SI USA UNA DEL TIPO "CORAZZATA" DA FISSARE ALL'ALETTA DI RAFFREDDAMENTO. COME VEDETE DALLE FOTO, IO HO USATO UNO SCARTO DI ALLUMINIO PER IL BDX53, COSÌ PUÒ FUNZIONARE MOLTE ORE SENZA PROBLEMI. IL 2N1711 AMPLIFICA IN TENSIONE E IL BDX53 IN CORRENTE. IL CIRCUITO È SEMPLICE E FUNZIONA MOLTO BENE; RETROAZIONE NEGATIVA ASSENTE, DICONO CHE È MEGLIO COSÌ E IO VOLEVO PROVARE. IL VOLUME MASSIMO È SUFFICIENTEMENTE ALTO, IO NON LO USO MAI AL MASSIMO. CREDETEMI, LA CLASSE NON È ACQUA. LA SENSIBILITÀ IN INGRESSO È PIÙ CHE SUFFICIENTE PER ESSERE PILOTATO DA UNA QUALSIASI USCITA PER COFFEE; TIPO: LETTORI CD, I PODD, MP3, TELEFONINI, ECC...

VA SPERIMENTATA LA SORGENTE MIGLIORE. PERSONALMENTE, ORA CHE HO SPERIMENTATO LA CLASSE A, ANCHE CON AMPLI VALVOLARI, HO ABBANDONATO QUELLI IN CLASSE AB. QUESTO CIRCUITO PUÒ ESSERE MIGLIORATO, MA FUNZIONA GIÀ BENE, E COMUNQUE LASCIO FARE ESPERIMENTI A TUTTI.

GIACOMIN CRISTIAN





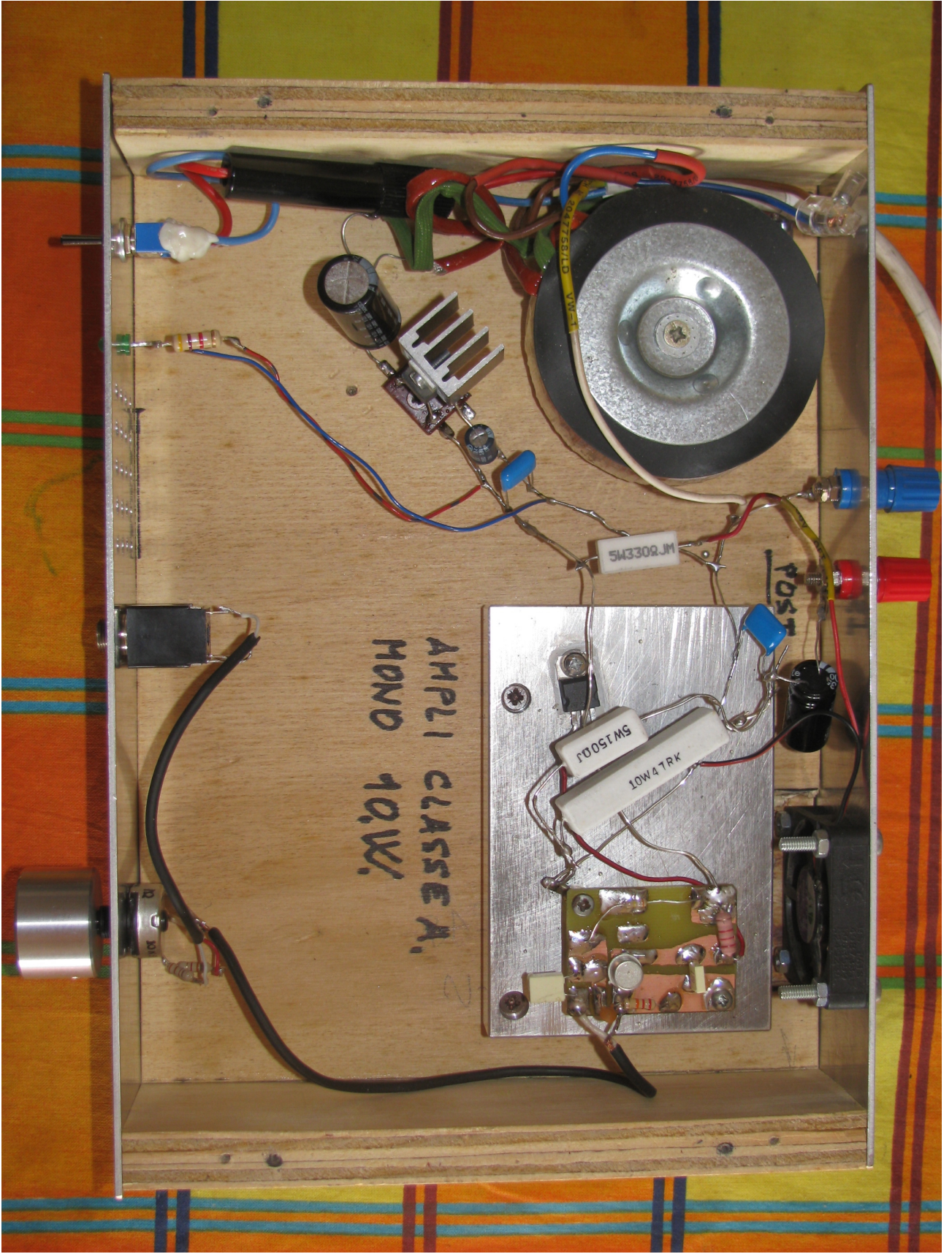

AMPLI CLASSE A,
MONO 10W.

5W330RJM

5W1500

10W4TRK

POST