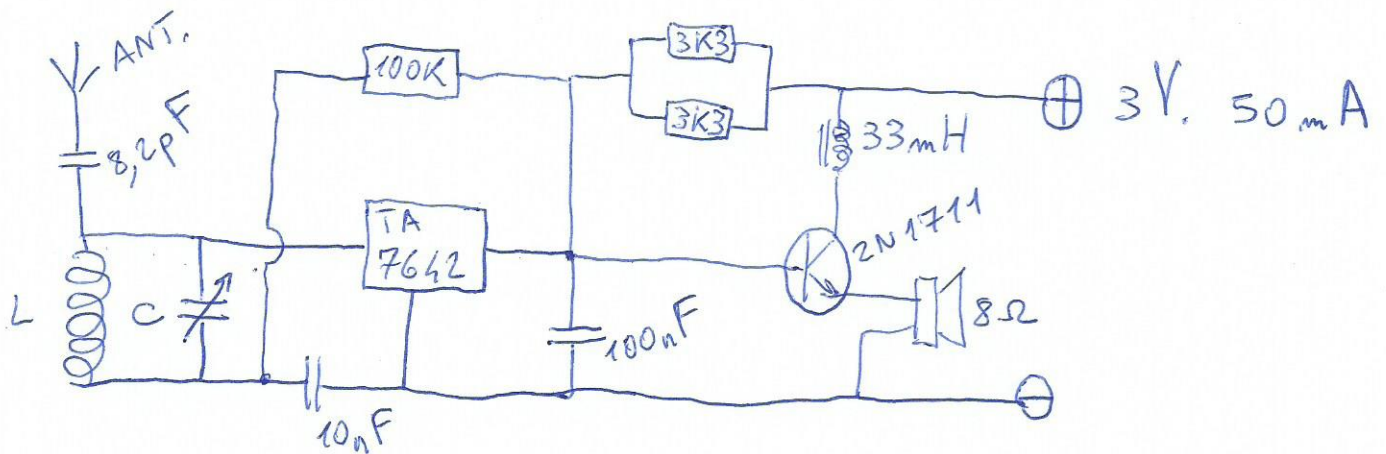


# IL TA 7642 PER LE ONDE CORTE



$L = 12$  SPIRE LEGGERMENTE SPAZIATE DI FILO  $\phi 1$  mm.  
SU SUPPORTO  $\phi 25$  mm.

$C =$  VARIABILE DA  $300\text{pF}$  CIRCA

ANT = QUALCHE m. DI FILO OPPURE ATTACOSI ALLA RETE  
220V. 50Hz

QUESTA RADIO É PARTICOLARMENTE SENSIBILE E SELETTIVA

GRAZIE AL TA 7642 CHE É DEDICATO PER REALIZZARE  
RICEVITORI IN MODULAZIONE DI AMPIEZZA.

HO FATTO QUALCHE ESPERIMENTO E QUESTO É LO SCHEMA  
FINALE, CHE, DEVO DIRE, FUNZIONA PARTICOLARMENTE BENE.

CRISTIAN GIACOMINI