



Cari amici, in quest' articolo vi voglio presentare un semplice ricevitore mon transistor. Lo schema è semplice e funzionale, il montaggio si fa in 10 minuti, il divertimento invece dura a lungo=)! Il collaudo è semplice, una volta collegata l' antenna ruotando il variabile si sentono dei sibili in sottofondo e ciò significa che si è in prossimità di una stazione. Successivamente si deve ruotare il potenziometro fino a raggiungere la sua massima resistività e ciò provoca lo spegnimento dell'oscillatore, poi dosando con cura la reazione si tira su il segnale ..non dico altro ..buon divertimento.

DATI TECNICI:

BOBINA 38SPIRE SU UNA BACCHETTA IN FERRITE PRESA DI REAZIONE

ALLA 7 SPIRA

VARIABILE 350PF

AURICOLARE 8+8

TRANSISTOR 2N3904

