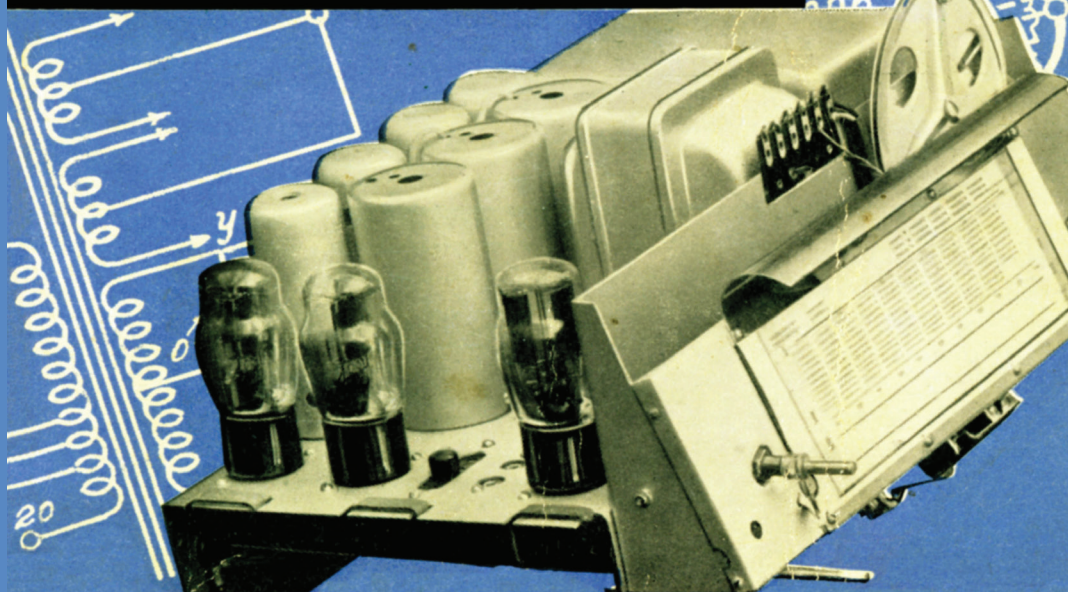


D. E. RAVALICO

LA MODERNA SUPER ETERODINA



SECONDA EDIZIONE

D. E. RAVALICO

LA MODERNA SUPERETERODINA

FUNZIONAMENTO
COSTRUZIONE
RIPARAZIONE
E TARRATURA
DEGLI APPARECCHI RADIO

SECONDA EDIZIONE
AGGIORNATA

230 figure - 50 circuiti
IV tabelle - 1 appendice

EDITORE — ULRICO HOEPLI — MILANO

1936 - XIV

RISTAMPA ANASTATICA DA ORIGINALE EFFETTUATA IN
CROWDFUNDING E SENZA FINI DI LUCRO

Progetto di pre stampa a cura dello studio editoriale
xedizioni.it per conto de “Le Radio di Sophie”

*“Le Radio di Sophie” è disponibile ad assolvere i propri impegni nei
confronti dei titolari di eventuali diritti sui testi pubblicati*

© 2016 leradiodisophie.it

PREFAZIONE

In questi ultimi due o tre anni l'apparecchio radio ha subito delle variazioni profonde, radicali. Esternamente è forse rimasto quello che era, ma nel suo interno si è avuta una progressiva rivoluzione.

Due o tre anni or sono gli apparecchi radio venivano chiamati « supereterodine ». Oggi non vengono più chiamati così, perchè ormai tutti gli apparecchi radio sono supereterodine, e non possono essere che supereterodine.

Ma la supereterodina costruita due o tre anni or sono sembra ormai un'anticaglia, tanti sono i perfezionamenti apportati in questo periodo di tempo. Per questa ragione ho dovuto profondamente modificare questo libro, eliminando tutto ciò che poteva costituire inutile peso, perchè già superato, ed aggiungendo tutto ciò che la tecnica radio ha recentemente acquisito.

A lavoro ultimato ho dovuto constatare che due terzi dell'edizione precedente erano stati eliminati e sostituiti. Questo semplice fatto può già dare un'idea di quanto rapidamente vada evolvendosi l'apparecchio radio, ossia la moderna supereterodina.

Eppure, vista da lontano — dal punto di vista dei profani — la tecnica degli apparecchi radio sembra quasi immobile. Questo perchè i perfezionamenti attuali non sono facilmente intelligibili da parte dei profani; ma non per

P R E F A Z I O N E

questo sono meno importanti e profondi. A tutte queste nuove conquiste della tecnica dei radioricevitori ho cercato di dare un posto preminente in questa nuova edizione.

A lettura finita si potrà avere forse l'impressione che l'apparecchio radio abbia ormai raggiunto un grado notevole di perfezione. Ma anche per gli apparecchi di dieci anni or sono vennero fatte le stesse considerazioni. È più sensato credere che il progresso dell'apparecchio radio non avrà mai sosta. È da sperare che sia così, e che nel campo della radio di immutabile non ci sia che la continua variazione.

L'AUTORE

Bologna, aprile 1936-XIV

INDICE DEI CAPITOLI

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

	Pag.
1. Principio di funzionamento degli apparecchi radio	1
2. Radio-onde, cicli e canali	3

CAPITOLO II

IL PRINCIPIO DELLA SUPERETERODINA

3. Compiti dell'apparecchio radio	10
4. Selettività, sensibilità e fedeltà	12
5. Il cambiamento di frequenza	12
6. Compiti del ricevitore supereterodina	15
7. La valvola cambiafrequenza	17

CAPITOLO III

IL CAMBIAMENTO DI FREQUENZA ED I FENOMENI RELATIVI

8. La sovrapposizione di due frequenze	20
9. Il fenomeno dei battimenti	23
10. Il cambiamento di frequenza	26
11. I vantaggi della supereterodina	29
12. La selettività aritmetica	33
13. L'interferenza d'immagine	34
14. La produzione delle armoniche	35

CAPITOLO IV

ESEMPIO DI RICEVITORE SUPERETERODINA

15. Dall'antenna alla cambiafrequenza	40
16. Dalla cambiafrequenza alla rivelatrice	43
17. Dalla valvola finale al diffusore	48

CAPITOLO V

LO STADIO DI ENTRATA

18. La selezione dei radio-segnali	50
19. Il circuito oscillante	51
20. Circuiti accoppiati a «filtro di banda»	54
21. Caratteristiche pratiche dello stadio d'entrata	60

CAPITOLO VI

LA VALVOLA CAMBIAFREQUENZA

	Pag.
22. Compito della valvola cambiafrequenza	67
23. La produzione della corrente oscillante locale	68
24. Il cambiamento di frequenza nelle vecchie supereterodine.	69
25. Il cambiamento di frequenza nelle supereterodine tipo 1933.	74
26. L'accoppiamento elettronico nelle valvole cambiafrequenza.	82
27. Il cambiamento di frequenza con le valvole pentagriglie	87
28. Caratteristiche delle valvole eptaodi	90
29. Uso della cambiafrequenza 1A6	92
30. Uso della cambiafrequenza 1C6	94
31. Uso della cambiafrequenza 2A7	95
32. Uso della cambiafrequenza 6A7 e 6A8	97
33. Uso della cambiafrequenza amplificatrice 6L7	98
34. Uso degli ottodi Philips	99

CAPITOLO VII

LA MEDIA FREQUENZA

35. L'amplificatore a media frequenza	103
36. La selettività dell'amplificatore a media frequenza	111
37. La scelta della media frequenza	117
38. Trasformatori di media frequenza a selettività variabile	123

CAPITOLO VIII

LA RIVELAZIONE

39. I sistemi di rivelazione	127
40. La demodulazione a diodo	128
41. Il triodo demodulatore	131
42. Il pentodo 57 (o 77) usato quale rivelatore	134
43. Il rivelatore e il controllo automatico di volume con la valvola Wunderlich	135

CAPITOLO IX

IL CONTROLLO AUTOMATICO DI VOLUME

44. Che cosa è il controllo automatico di volume?	137
45. Principi del controllo automatico di volume	138
46. Controllo automatico di volume ritardato (o dilazionato)	142
47. La demodulazione ed il c.a.v. con diodo separato	148
48. Il controllo automatico di volume con triodo separato (nei vecchi ricevitori)	151
49. Sistemi speciali di controllo automatico di volume	156

I N D I C E D E I C A P I T O L I

	Pag.
50. C.a.v. amplificato	157
51. Il c.a.v. con valvole speciali (Wunderlich)	160
52. Filtraggio della tensione c.a.v.	163
53. Il c.a.v. e la costante-tempo	165
54. Divisione della tensione c.a.v.	166
55. Esempio di c.a.v. in una moderna supereterodina	167
56. Il c.a.v. ed il silenziatore manuale	169
57. Il c.a.v. ed il silenziatore automatico	173

CAPITOLO X

CONTROLLI MANUALI E AUTOMATICI DI TONALITÀ

58. Il controllo manuale di tono	183
59. Il controllo automatico di tono	189
60. Il contrastatore sonoro	193

CAPITOLO XI

L'INDICATORE OTTICO DI SINTONIA ED IL COMANDO A DISTANZA

61. L'indicatore visivo di sintonia	195
62. Il comando a distanza dei radioricevitori	201

CAPITOLO XII

LA SUPERETERODINA A CIRCUITO RIFLESSO (Reflex)

63. Le supereterodine a poche valvole	204
64. Principio di funzionamento della supereterodina a circuito riflesso	205
65. Esempi di supereterodine a circuito riflesso	209

CAPITOLO XIII

SUPERETERODINE PLURIONDA

66. Onde medie, onde corte, ed onde lunghe	211
67. Metodi di commutazione	212
68. Ricevitori supereterodina per due gamme d'onda	213
69. Ricevitori supereterodina per tre gamme d'onda	218

CAPITOLO XIV

ESEMPI DI RICEVITORI SUPERETERODINA

70. Esempio di ricevitore supereterodina a tre valvole	225
71. Esempio di ricevitore supereterodina a 4 valvole, per onde medie e lunghe	227

I N D I C E D E I C A P I T O L I

	Pag.
72. Esempio di ricevitore supereterodina per onde medie e corte	232
73. Esempio di ricevitore supereterodina a 7 valvole alimentato con batterie	235
74. Esempio di ricevitore supereterodina a 7 valvole	237
75. Ricevitori supereterodina per c.a. e c.c.	237
76. Due esempi di ricevitori supereterodina per c.c. e c.a.	244
77. Esempio di ricevitore supereterodina a 5 valvole e per tre gamme d'onda	249
78. Esempio di ricevitore supereterodina a 5 valvole per c.c. e c.a.	257

CAPITOLO XV

RICEVITORI SUPERETERODINA DA AUTOMOBILI

79. Caratteristiche degli apparecchi autoradio	261
80. L'alimentazione dei ricevitori da automobile	265
81. La ricezione a bordo di automobile	268
82. Esempi di ricevitori da automobile	269

CAPITOLO XVI

LA TARATURA DEI RICEVITORI SUPERETERODINA

83. Norme generali per la taratura delle supereterodine	275
84. Esempio di taratura di un ricevitore supereterodina a 5 valvole per onde corte e medie	279
85. Messa a punto dei ricevitori supereterodina senza l'oscillatore. (Cenni per soli dilettanti)	281
86. Taratura delle supereterodine ad onde corte	286
87. La taratura della media frequenza con l'oscillatore modulato.	289
88. Taratura dell'amplificatore a m. f. con bassa attenuazione delle bande laterali	291
89. Regolazione del compensatore in serie (padding)	292
90. Come si ottiene la differenza costante di frequenza tra il circuito oscillatore e quello di entrata	295
91. Regolazione del circuito d'assorbimento	298
92. Considerazioni sull'allineamento dei circuiti accordati ad alta frequenza	298

CAPITOLO XVII

STRUMENTI PER LA TARATURA DEI RADIORICEVITORI

93. Esempi di oscillatori per la messa a punto dei ricevitori.	304
94. Esempio di oscillatore modulato a quattro gamme	307
95. Taratura dell'oscillatore modulato	311
96. Il misuratore d'uscita	313
97. Altri usi dell'oscillatore modulato e del misuratore	316

CAPITOLO XVIII

PRINCIPALI DIFETTI DELLE SUPERETERODINE

	Pag.
98. Difetti di funzionamento caratteristici dei ricevitori supereterodina	321
99. Esame del funzionamento della valvola cambiafrequenza con strumento oscillatore	323
100. Esame dei circuiti c.a.v.	326
101. Le principali cause di fischi nelle supereterodine	327
102. Eliminazione della frequenza d'immagine nella gamma onde corte	330
103. Fischi per interferenza d'immagine	331
104. Fischi dovuti alle armoniche dell'oscillatore	333
105. Il ronzo accordato e le sue possibili cause	334
106. L'effetto microfonico nelle supereterodine	335
 APPENDICE	 339
INDICE ANALITICO-ALFABETICO	361

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE

1. Principio di funzionamento degli apparecchi radio.

La corrente elettrica può portare lontano, correndo lungo dei fili conduttori, le voci ed i suoni. Le radio-onde possono fare altrettanto, irradiandosi nello spazio.

Quando le radio-onde incontrano un'antenna si trasformano in corrente elettrica. Questa corrente, carica dei suoni trasportati dalle radio-onde, scende all'apparecchio radio. Viene potentemente amplificata e quindi serve per produrre le voci ed i suoni.

Non sono le radio-onde, dunque, che scendono all'apparecchio, bensì la corrente da esse determinata nell'antenna. Questa corrente vien detta oscillante. È simile alla corrente alternata che serve per l'illuminazione, con la differenza che le sue alternanze sono assai più rapide.

La corrente oscillante che dall'antenna scende all'apparecchio è estremamente debole. La prima parte dell'apparecchio serve appunto per amplificarla. A tale amplificazione possono provvedere una o più valvole. La figura 1 indica un apparecchio a 3 valvole. Di esse la prima serve per amplificare la corrente oscillante in arrivo.

Una volta amplificata la corrente oscillante deve essere separata dalla corrente musicale che trasporta. Deve cioè servire per produrre una corrente simile ad essa ma che

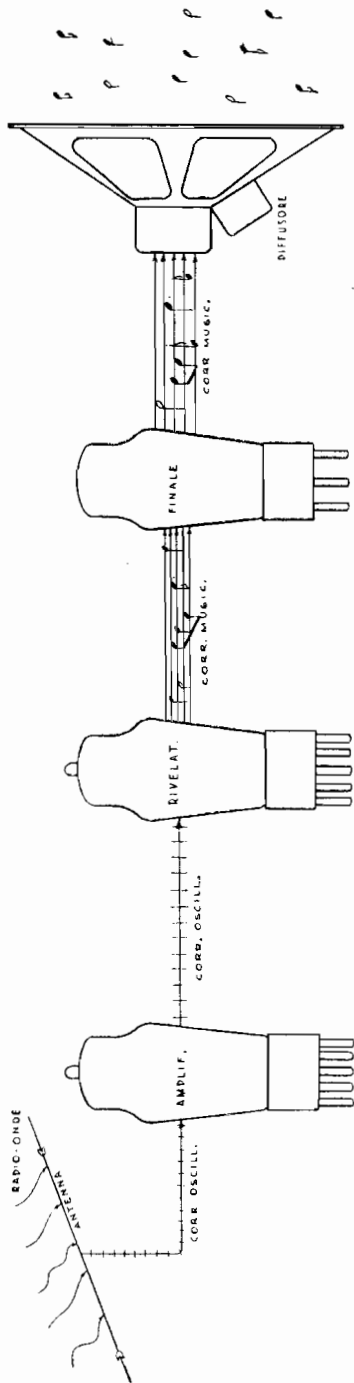


Fig. 1. - Principio di funzionamento di un apparecchio a tre valvole.

non oscilli, ed a questo scopo serve la seconda valvola dell'apparecchio.

Questa seconda valvola non funziona da amplificatrice, ma da rivelatrice. La corrente oscillante che entra in essa esce trasformata in corrente musicale. Ossia, in corrente telefonica. A volte, invece del termine rivelatrice si usa quello di *demodulatrice*. Il significato non cambia.

La corrente musicale viene amplificata dalla terza valvola. All'uscita di questa valvola si trova il diffusore. La corrente musicale amplificata giungendo ad esso viene trasformata in onde sonore, ossia in voci e suoni.

La prima parte dell'apparecchio radio, quella nella quale è presente la corrente oscillante, si dice *ad alta frequenza*.

La seconda parte dell'apparecchio radio, quella nella quale è presente la corrente musicale, si dice *a bassa frequenza*.

Nei moderni apparecchi, ossia nei ricevitori supereterodina; c'è anche una terza parte, detta *a media frequenza*. Anch'essa però appartiene all'alta frequenza, della quale è una forma speciale che esamineremo tra poco.

La valvola rivelatrice si trova perciò tra la parte ad alta frequenza e quella a bassa frequenza.

La prima parte dell'apparecchio radio ha pure il compito di selezionare le radio-onde in arrivo, ossia quello di permettere l'ingresso ad una sola corrente oscillante: quella prodotta dalle radio-onde provenienti dalla stazione che si desidera ricevere.

2. Radio-onde, cicli, canali.

La voce e i suoni prodotti davanti al microfono della stazione trasmittente vengono affidati alle radio-onde che la stazione irradia nello spazio e che l'apparecchio ricevente raccoglie e traduce nella voce e nei suoni corrispondenti. Le radio-onde rappresentano dell'energia elettrica propagantesi nello spazio con la velocità della luce. Sono di natura

elettromagnetica, ossia metà dell'energia in esse contenuta è elettrica, l'altra è magnetica.

A ciascuna stazione trasmittente corrispondono onde di una data lunghezza fissa, ciò allo scopo di poter separare una stazione dall'altra. Per *lunghezza d'onda* s'intende lo spazio compreso tra l'inizio di una data onda e l'inizio della seguente, come indica la figura 2.

Le radio-onde sono ottenute inviando all'antenna trasmittente delle correnti a frequenza molto elevata. Per *fre-*

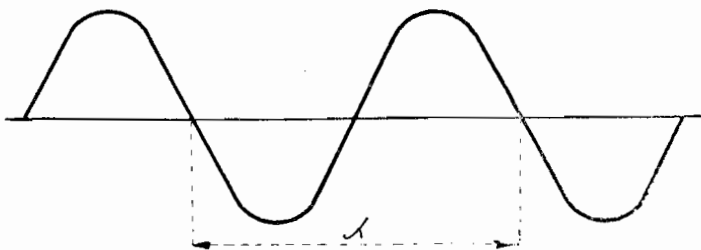


Fig. 2. - Lunghezza d'onda.

quenza s'intende il numero delle inversioni che una corrente alternata subisce in un secondo, ossia il numero dei *periodi*. Tanto più elevata è la frequenza di una corrente inviata all'antenna trasmittente tanto più corta sarà la lunghezza d'onda irradiata. Mentre la frequenza di una corrente si indica in *periodi*, quella di una radio-onda si indica in *cicli*.

La lunghezza di una radio-onda è eguale alla sua velocità in metri e per secondo divisa per il numero dei cicli pure in un secondo. La velocità è costante e si suppone essere 300.000.000 di metri al secondo. Sicchè, se λ è la lunghezza d'onda in metri, f il numero dei cicli per secondo, ossia la frequenza, abbiamo

$$\lambda = \frac{300.000.000}{f}$$

Nello stesso modo la frequenza sarà data dalla relazione

$$f = \frac{300.000.000}{\lambda}$$

Alla lunghezza d'onda di 300 metri corrispondono perciò 1.000.000 di cicli, ossia 1000 chilocicli (abbr. kc) oppure un megaciclo (abbr. Mc). A frequenze alte corrispondono lunghezze d'onda basse ed a frequenze basse lunghezze d'onda alte, esempio: Hilversum = 160 kc e 1875 metri; Roma = 680 kc e 441 metri; Trieste = 1211 kc e 217,7 metri; Città del Vaticano = 5970 kc e 50 metri e 22 cm.

La voce e i suoni vengono affidati — come abbiamo detto — alle radio-onde irradiate sulla stazione trasmittente. Perchè tale concetto risulti più chiaro si può pensare a un disco fonografico, — esso rappresenta le radio-onde, — sul quale sono stati incisi i suoni. Quel tratto del solco nel quale non sono incisi i suoni rappresenta l'onda portante, ossia l'onda adatta ad essere modulata, come il solco è adatto ad essere inciso.

Un'onda non modulata irradiata da una stazione non costituisce un segnale audibile. Non appena ad essa vengono affidati i suoni, ossia non appena ha inizio la modulazione, la sua ampiezza varia con il ritmo determinato dalle varie frequenze acustiche.

Per *frequenza acustica* s'intende il numero di onde sonore comprese in un secondo. Tutti i suoni sono formati da onde sonore che si propagano nell'aria, mentre le radio-onde si propagano nell'etere (l'etere non esiste fisicamente ma è una finzione matematica escogitata allo scopo di poter considerare un « mezzo » di propagazione delle onde stesse). Senza l'aria un suono non può propagarsi nello spazio, mentre una radio-onda si propaga meglio in uno spazio vuoto che nell'aria. Il suono deve propagarsi anche in altri mezzi,

con velocità diverse, come nell'acqua o lungo un conduttore metallico.

Le frequenze sonore sono comprese fra i 40 e i 15.000 cicli. I suoni più bassi sono compresi nella gamma inferiore, tra i 40 e i 200 cicli. I suoni più alti comprendono invece la gamma superiore che può estendersi, per alcuni suoni acutissimi, sino ai 20.000 cicli, ma che praticamente arriva ai 15.000 cicli. Però queste frequenze molto alte non vengono radiotrasmesse e un tempo il limite massimo era segnato dai 10.000 cicli, però col continuo aumento di stazioni trasmettenti questo limite è stato alquanto ridotto ed attualmente arriva soltanto ai 4500 cicli, sicchè la gamma delle frequenze musicali trasmessa dalle stazioni radiofoniche va dai 40 ai 4500 cicli, purtuttavia però la riproduzione fonica è ancora sufficientemente buona.

La figura 3 indica in a) una vibrazione sonora, quella che potrebbe essere prodotta da uno strumento musicale, in b) una radio-onda senza modulazione, in c) la stessa radio-onda modulata dalla vibrazione sonora a). L'ampiezza dell'onda portante è stata variata dalla vibrazione sonora, ossia le radio-onde modulate variano in ampiezza con un ritmo determinato dalle frequenze acustiche che trasportano. A un suono alla frequenza, supponiamo, di 1000 cicli, trasportato da una radio-onda di 300 metri, ossia di 1.000.000 di cicli, corrispondono per ogni ciclo sonoro 1000 cicli della radio-onda. All'atto della ricezione occorre separare il primo dai secondi, e questo è ottenuto con lo studio rivelatore dell'apparecchio ricevente.

Una stazione che trasmette con la lunghezza d'onda di 300 metri non occupa nella gamma normale delle frequenze usate per le radio-diffusioni un canale rappresentato da questa onda, ma un canale maggiore, rappresentato dalle frequenze musicali normalmente trasmesse. La figura 4 indica l'onda portante di una stazione in a) e l'onda modulata in b). Se le frequenze acustiche della modulazione raggiungono i 5000 cicli, ossia 5 kc, l'onda modulata occupa un canale di

I N T R O D U Z I O N E

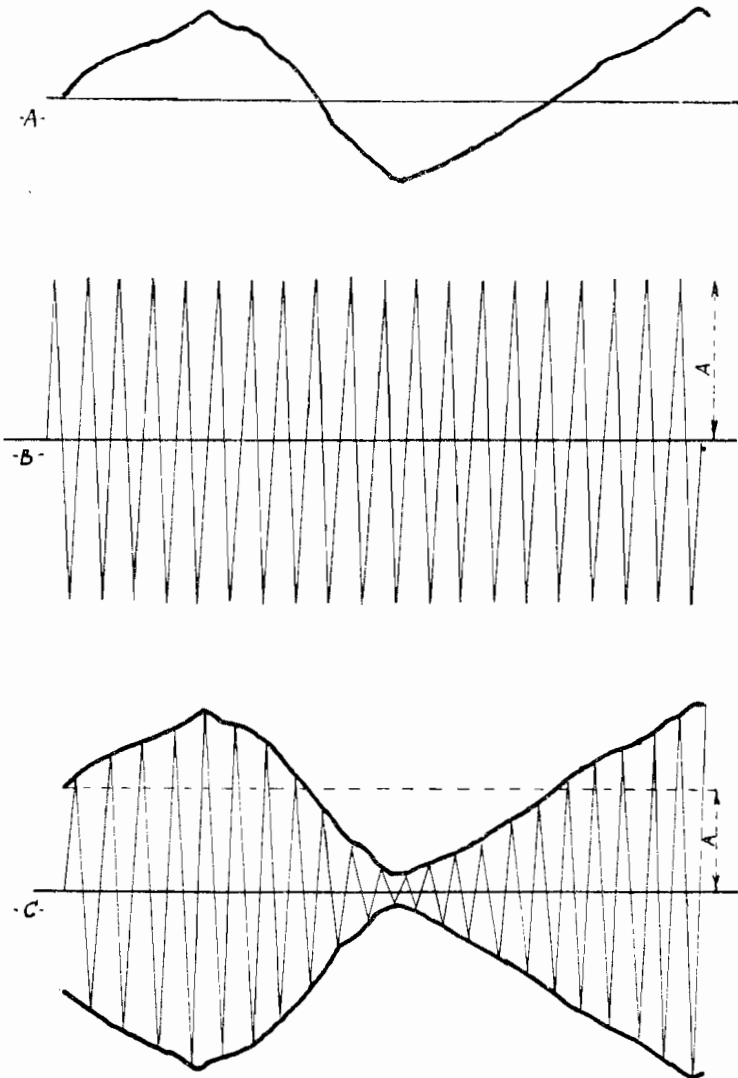


Fig. 3. - Come il suono viene « inciso » sulle radio-onde: A) corrente musicale; B) radio-onda pura; C) radio-onda modulata.

10 kc, ossia 5 kc per lato. Abbiamo assunta, per l'esempio, un'onda di 300 metri, quindi la sua frequenza portante è quella di 1000 kc, mentre quella modulata varia da 995 kc e 1005 kc.

Le stazioni che occupano le frequenze a fianco di quella del nostro esempio hanno bisogno anch'esse di un canale di 10 kc, nel quale far stare le frequenze acustiche da tra-

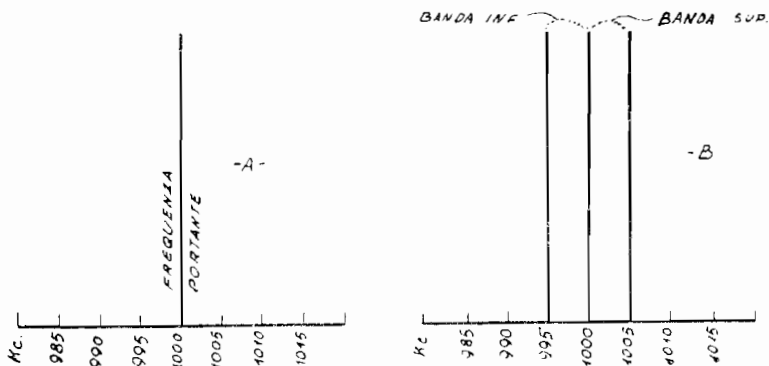


Fig. 4. - I suoni portati dalle radio-onde occupano un canale di frequenze come i suoni incisi sui dischi sonori occupano un solco: A) radio-onda portante (senza modulazione); B) radio-onda con le bande laterali ospitanti le modulazioni sonore.

smettere. I canali di trasmissione delle varie stazioni sono perciò simili ai solchi tracciati sopra un disco fonografico. Se il disco è di 30 cm di diametro può starci un dato numero di solchi, che rappresentano altrettante stazioni. I 30 cm di diametro del disco sono rappresentati dalla gamma delle frequenze dai 550 kc ai 1500 kc, e in questa gamma possono trovar posto 95 stazioni, non una di più. Praticamente invece le stazioni sono in numero molto maggiore, e allora si ricorre all'espedito di affidare uno stesso canale a due o più stazioni, trasmettenti con debole potenza e quindi difficilmente interferibili, nonchè quello di restringere il canale stesso da 10 kc e 9 kc. Le stazioni possono perciò

trasmettere entro un canale di 9 kc, ossia possono trasmettere delle frequenze musicali massime di 4500 cicli (4,5 kc) che si dispongono ai due lati della frequenza portante. È facile comprendere che riducendo, per una ipotesi, il canale da 9 kc a soli 2 kc resterebbero moltissimi canali a disposizione di altre stazioni, che potrebbero trasmettere senza disturbarsi a vicenda, ma questo non è possibile perchè in un canale di 2 soli kc si possono inviare delle frequenze acustiche massime di 1000 cicli, ossia soltanto i suoni più bassi. Tutte le stazioni di colpo assumerebbero una voce profondamente cupa, per la mancanza di tutti i suoni medi e alti.

Perchè una stazione disturba quella vicina quando trasmette con una frequenza superiore ai 4500 cicli (le frequenze musicali arrivano, come abbiamo detto, ai 15.000 cicli) è facile comprenderlo: invade il solco dell'altra, come una incisione fonografica troppo profonda invade i solchi laterali.

Le frequenze acustiche di modulazione che si trovano ai lati della frequenza portante e che costituiscono il canale di trasmissione si chiamano *bande laterali di modulazione*.

CAPITOLO SECONDO

IL PRINCIPIO DELLA SUPERETERODINA

3. Compiti dell'apparecchio radio.

Il primo compito dell'apparecchio radio è quello di scegliere tra le diverse correnti oscillanti che si affollano alla sua entrata quella prodotta dalle radio-onde irradiate dalla stazione trasmittente che deve ricevere.

Si dice che l'apparecchio è accordato su questa emittente, oppure che è messo *in sintonia* su di essa.

Perchè possa provvedere a questa selezione delle correnti oscillanti in arrivo, la prima parte dell'apparecchio è composta di un certo numero di circuiti oscillanti. Il *circuito oscillante* è ottenuto mediante una capacità ed una *induttanza*, ossia mediante un *condensatore* ed una *bobina*.

Se il condensatore è *variabile*, ossia se una parte delle sue lamine può essere mossa, dalla posizione delle *lamine mobili* dipende la frequenza della corrente oscillante che può avere sede in esso.

La frequenza della corrente oscillante in arrivo dipende dalla lunghezza delle radio-onde catturate dall'antenna. Dunque: a ciascuna posizione delle lamine mobili dei condensatori variabili dipende una frequenza della corrente oscillante in arrivo, e quindi la ricezione di una data stazione.

Nei moderni apparecchi tutti i condensatori variabili presenti (due, tre o quattro) vengono mossi insieme. Si dice cioè che il *comando di sintonia* è *unico*.

Il secondo compito dell'apparecchio radio è quello di amplificare la debole corrente oscillante in arrivo. A tale scopo essa viene inviata alla *griglia controllo* della prima *valvola amplificatrice*, figura 5. Dalla *placca* di questa valvola, la corrente esce amplificata.

La valvola amplificatrice possiede altre due griglie: la *griglia schermo* e la *griglia di soppressione*. Hanno il compito di facilitare il funzionamento della valvola.

C'è, inoltre, il *filamento riscaldatore* ed il *catodo emettitore* di elettroni. In tutto gli elettrodi sono sei, ma si con-

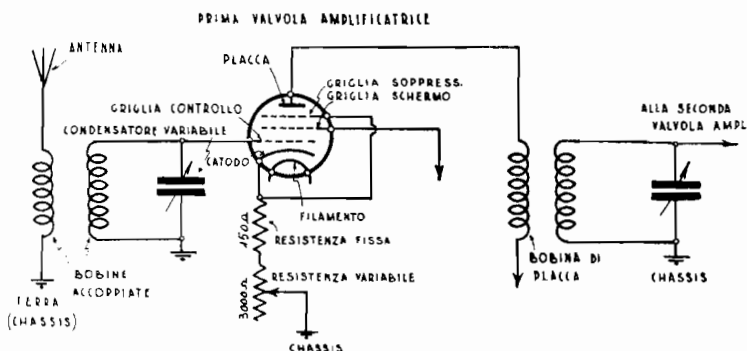


Fig. 5. - La valvola amplificatrice ed i circuiti relativi.

siderano 5, dato che il filamento serve solo indirettamente. La valvola vien detta perciò *pentodo*.

Il terzo compito dell'apparecchio radio è quello di *de-modulare* le oscillazioni in arrivo e già amplificate. A tale scopo *rettifica* la corrente oscillante, ossia sopprime tutte le semi-oscillazioni che hanno uno dei sensi, lasciando passare le altre. Si ottiene in tal modo la corrente musicale dalla corrente oscillante (fig. 1).

Il quarto compito dell'apparecchio radio è quello di amplificare questa corrente musicale e quindi tradurla nei suoni corrispondenti.

4. Selettività, sensibilità e fedeltà.

Prima caratteristica di un apparecchio radio-ricevitore è la sua più o meno grande attitudine a separare le varie radio-onde, ciò che rappresenta la sua *selettività*. Un apparecchio è tanto più selettivo quanto più facilmente riesce a staccare una stazione dall'altra.

Seconda caratteristica di un apparecchio è la sua attitudine a ricevere un numero più o meno grande di stazioni, ciò che rappresenta la sua *sensibilità*.

Terza caratteristica di un apparecchio è la *fedeltà della riproduzione* della voce e dei suoni. È necessario che l'apparecchio riproduca uniformemente tutte le varie frequenze acustiche, che non abbia quindi simpatia per una data frequenza, perchè in tal caso la riproduzione non è più fedele, ma è accentuata per quella data frequenza. Praticamente è impossibile che la riproduzione musicale sia perfetta, ma è necessario che a tale riproduzione l'apparecchio si avvicini quanto più è possibile.

Esamineremo in seguito dettagliatamente queste tre caratteristiche e gli elementi che le determinano.

5. Il cambiamento di frequenza.

Gli apparecchi radio possono essere distinti in due classi generali:

- a) ad amplificazione diretta;
- b) a cambiamento di frequenza (supereterodina).

Un tempo esistevano solo i primi. In essi la corrente oscillante in arrivo viene amplificata da una o più valvole ed inviata alla valvola rivelatrice. Tutti i circuiti oscillanti vengono regolati alla stessa frequenza, ossia su quella della stazione da ricevere (fig. 1).

Nei ricevitori a cambiamento di frequenza ossia nelle

supereterodine, la frequenza in arrivo viene tradotta in una nuova frequenza.

Ci si può immaginare la supereterodina come costituita da due apparecchi simili. Il primo serve per cambiare tutte le frequenze in arrivo in una frequenza determinata. Il secondo serve per amplificare questa sola frequenza, quindi non può essere regolato, essendo *tarato* su questa sola frequenza.

Qualunque corrente oscillante giunga al primo apparecchio, figura 6, la sua frequenza viene cambiata in quella

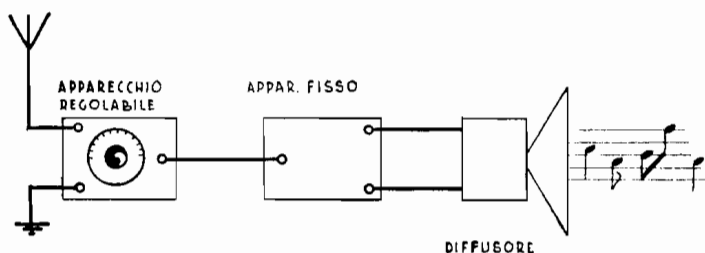


Fig. 6. - I due apparecchi nei quali può essere divisa una qualsiasi supereterodina.

fissa e costante necessaria per poter passare al secondo apparecchio.

In tal modo basta regolare solo il primo apparecchio. Ad esso giungono le correnti oscillanti alla frequenza della emittente, e da esso esce una corrente oscillante ad una frequenza stabilita, detta *media frequenza*.

Il primo apparecchio può essere rappresentato anche da una sola valvola, ed il secondo da tutto il resto del ricevitore. Questa valvola vien detta *cambiafrequenza*. Qualunque sia la frequenza della corrente oscillante che ad essa arriva, figura 7, essa viene cambiata nella media frequenza. Nella figura 7 sono indicate tre diverse frequenze che vengono cambiate nella frequenza costante, ossia nella media frequenza.

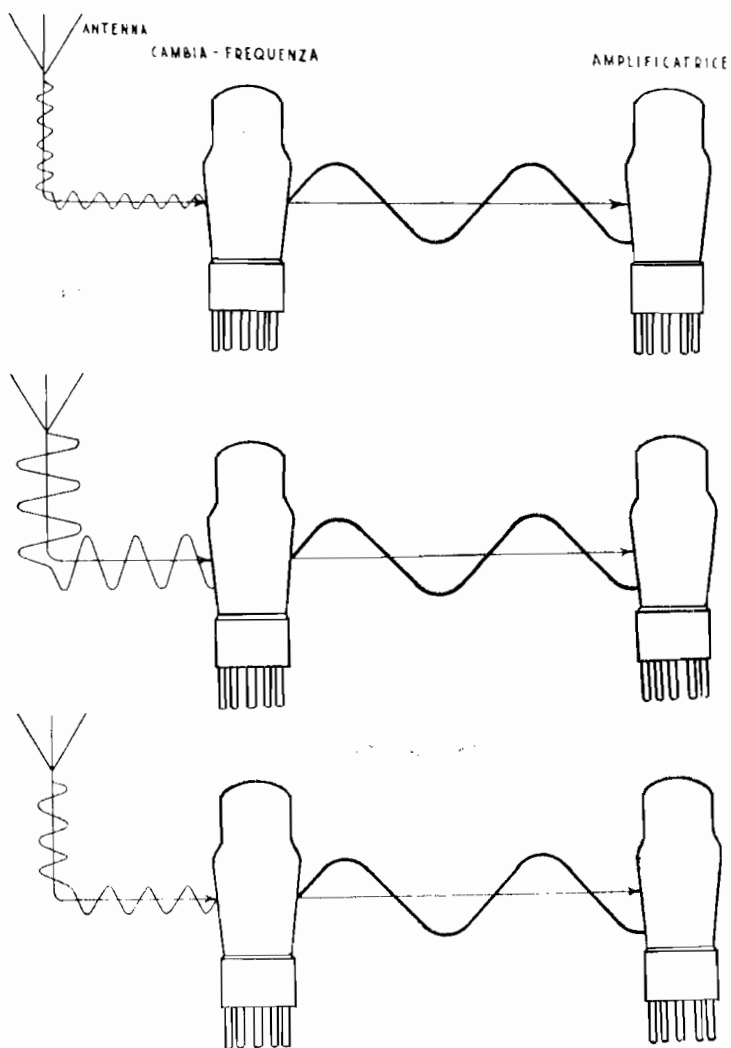


Fig. 7. - Principio del cambiamento di frequenza.

La media frequenza è generalmente più bassa della frequenza in arrivo. Mentre le frequenze corrispondenti alla gamma delle onde medie vanno da 550 a 1500 kc, le medie frequenze più usate nei ricevitori vanno dai 100 ai 465 kc.

Un esempio chiarirà meglio il funzionamento della supereterodina. Se con essa si riceve la stazione di Roma il circuito d'entrata è accordato sulla sua frequenza, 680 kc (se fosse accordato sui 905 kc riceverebbe Milano, ecc.) e questa frequenza viene trasformata in quella fissa, mettiamo di 100 kc, che rappresenta la frequenza alla quale è accordato l'amplificatore di media frequenza. Se dalla stazione di Roma si passa a quella di Torino, il circuito d'entrata sarà accordato a questa nuova frequenza, quindi all'entrata sarà attraversato da una corrente la cui frequenza sarà di 1096 kc, quella della stazione di Torino, e anche questa frequenza viene trasformata in quella fissa di 100 kc. Insomma, tutte le frequenze comprese nella gamma che il ricevitore può raccogliere vengono trasformate in quella fissa di 100 kc.

La frequenza sulla quale è accordata la media frequenza, nel caso nostro 100 kc, non ha che importanza relativa, e dipende dal costruttore. Ci sono apparecchi la cui media frequenza è tarata sui 175 kc (la grande maggioranza degli apparecchi italiani e americani), altri la cui media frequenza è tarata sui 130 kc (Atwater Kent) altri ancora la cui media frequenza è accordata sui 110 kc, 160 kc, 260 kc, 465 kc, o altre frequenze. Vedremo in seguito per quali ragioni si sceglie una frequenza piuttosto che un'altra.

6. Compiti del ricevitore supereterodina.

La figura 8 illustra schematicamente come funziona un apparecchio supereterodina.

La corrente oscillante in arrivo che dall'antenna giunge all'apparecchio va alla valvola cambiafrequenza. Si tratta di una valvola a sette o ad otto elettrodi. Nel primo caso

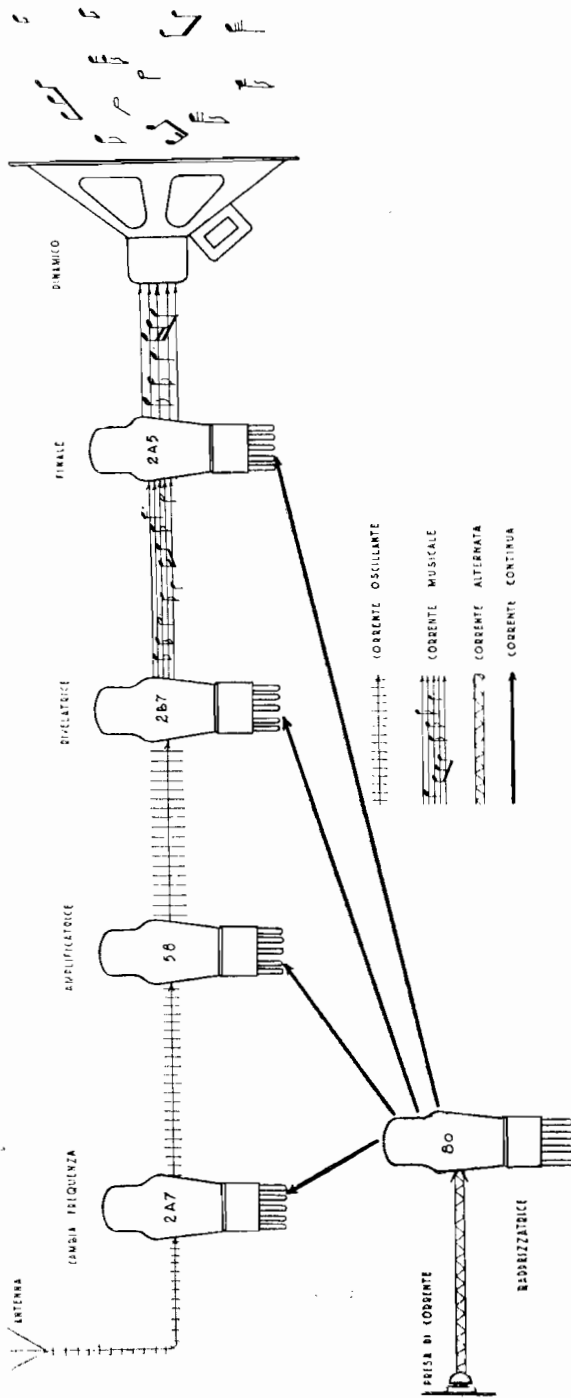


Fig. 8. - Principio di funzionamento dei ricevitori supereterodina.

si chiama *eptaodo*, e nel secondo *ottodo*. La Valvola 2 A 7 indicata è un *eptaodo*.

Dalla valvola cambiafrequenza la corrente oscillante esce con la nuova frequenza. La cambiafrequenza funziona anche da amplificatrice, quindi la corrente esce da essa pure amplificata.

La corrente oscillante alla nuova frequenza viene inviata alla valvola *amplificatrice a media frequenza*. Da essa la corrente oscillante a media frequenza esce amplificata e va alla terza valvola, ossia alla rivelatrice.

Dalla rivelatrice esce la corrente musicale, come già sappiamo. Essa viene amplificata dalla valvola finale, e quindi passa al diffusore dinamico, che provvede a tradurla in suoni.

Le quattro valvole per poter funzionare devono essere alimentate con corrente continua. Un tempo si adoperavano a tale scopo le batterie di pile e gli accumulatori. Oggi invece si raddrizza la corrente alternata d'illuminazione. Serve a questo una valvola che vien detta *raddrizzatrice*. Ad essa giunge la corrente alternata, e da essa esce la corrente continua.

7. La valvola cambiafrequenza.

La valvola cambiafrequenza ha due griglie più delle valvole amplificatrici, ossia ha cinque griglie invece di tre. Le due nuove griglie si trovano sotto le tre normali, figura 9. Esse servono per generare una corrente oscillante, che vien detta *corrente oscillante locale*.

La frequenza di questa corrente oscillante locale è determinata dal circuito oscillante al quale è collegata la prima griglia, ossia dalla posizione del condensatore variabile del circuito oscillante stesso. La seconda griglia ha il compito di determinare la reazione necessaria per ottenere le oscillazioni, e vien detta *griglia anodica*. La terza griglia ha soltanto lo scopo di separare le due prime griglie dalle altre,

ossia di separare la parte oscillatrice della valvola dalla parte amplificatrice.

La corrente oscillante locale prodotta va alla placca. Alla placca giunge pure la corrente oscillante in arrivo, ossia quella proveniente dall'antenna, e vi giunge amplificata. Si ottiene in tal modo la sovrapposizione delle due correnti oscillanti. Ha in tal modo origine una nuova corrente oscillante detta a *media frequenza*.

La frequenza della nuova corrente oscillante è eguale alla differenza esistente tra le due correnti sovrapposte.

La frequenza della corrente oscillante locale è superiore

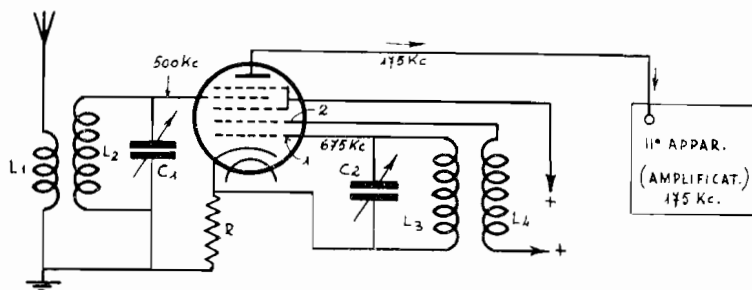


Fig. 9. - La valvola cambia-frequenza ed i circuiti relativi.

a quella in arrivo. La differenza tra di esse determina la media frequenza.

La corrente a media frequenza deve avere tale frequenza assolutamente costante. La parte amplificatrice a media frequenza dell'apparecchio non lascia passare che la sola frequenza per la quale è stata tarata.

Perchè la corrente a media frequenza possa essere sempre costante, occorre che la frequenza della corrente oscillante locale sia sempre della stessa superiorità rispetto la corrente oscillante in arrivo. Se la media frequenza dell'apparecchio è di 175 kc, è necessario che per qualsiasi stazione ricevibile, la corrente oscillante locale sia sempre maggiore di 175 kc.

Se la frequenza in arrivo è di 500 kc, quella della corrente locale dovrà essere di 675 kc; se la frequenza in arrivo è di 750 kc, quella della corrente locale dovrà essere di 925 kc, e così via.

La frequenza della corrente oscillante locale deve essere sempre eguale a quella della corrente in arrivo più la media frequenza.

Quando questo non avviene, la ricezione è impossibile.

Tutta la difficoltà sta nel mantenere costante questa differenza di frequenze. Le prime supereterodine (1918-1928) erano provviste di due o più comandi per la ricerca delle stazioni. Uno di questi comandi regolava il condensatore dell'eterodina, l'altro regolava il condensatore del circuito d'entrata. In questo modo regolando accuratamente i comandi era possibile cercare la giusta posizione del condensatore della eterodina per quella della stazione che si desiderava ricevere. Quando poi gli apparecchi riceventi progredirono e i comandi per la ricerca delle stazioni si ridussero ad uno solo, la supereterodina fu messa in disparte, perchè non si poteva allora ottenere un unico comando in modo che la differenza della frequenza fosse costante su tutta la gamma. Succedeva che tale comando andava bene, per esempio, nel tratto Roma-Milano, poi da Milano in giù non si sentiva più nulla perchè la differenza si era spostata da quella necessaria. Ebbero allora successo gli apparecchi ad amplificazione diretta che tale mono-comando rendevano abbastanza facilmente possibile. Aumentavano intanto le stazioni trasmettenti e gli apparecchi ad amplificazione diretta si dimostrarono ben presto insufficientemente selettivi. I tecnici affrontarono allora il problema della supereterodina con comando unico e riuscirono a costruire dei ricevitori che rappresentano le moderne supereterodine mono-comandate.

Esamineremo ora più dettagliatamente il principio di funzionamento della supereterodina, sul cui principio sono costruiti tutti i moderni radio-ricevitori.