

L'ELETTRONICO DILETTANTE



L. 1000

L'ELETTRONICO DILETTANTE

RICEVITORI

Due transistors in cuffia	2
Ultraselettivo - 2 transistors	6
Due transistors per onde corte	9
Una valvola a reazione	14
Due valvole a reazione - ascolto in altoparlante	19

TRASMETTITORI

Radiomicrofono a 4 transistors	24
Sperimentale per i 40 metri	29
In fonìa sui 20 metri	33
RX-TX per i 2 metri	39

AMPLIFICATORI

Riceampì - 2 valvole	46
RX più potente	51
Portatile a transistors	54
Per giradischi e microfono	57

APPARECCHI DI MISURA

Misuratore di campo per radiotelefonì	62
Provatransistors elementare	65
Termometro elettronico	69
Generatore di frequenze	73

PROGETTI VARI

Lo studio in coppia del codice Morse	78
L'orecchio elettronico	82
Indicatore di livelli per liquidi	87
Alimentatore stabilizzato	91

Numero unico. Supplemento al N. 7 del luglio 1967 di *Tecnica Pratica*. Direttore responsabile A. D'Alessio, Autorizzaz. del tribunale di Milano N. 6156 del 21-1-63. Redazione: Via Gluck, 59 - Milano-20.125 - Distribuzione: MESSAGGERIE ITALIANE - Via G. Carcano, 32 - Milano - Stampa: LA VELTRO - Cologno Monzese.

Prezzo di una copia L. 500