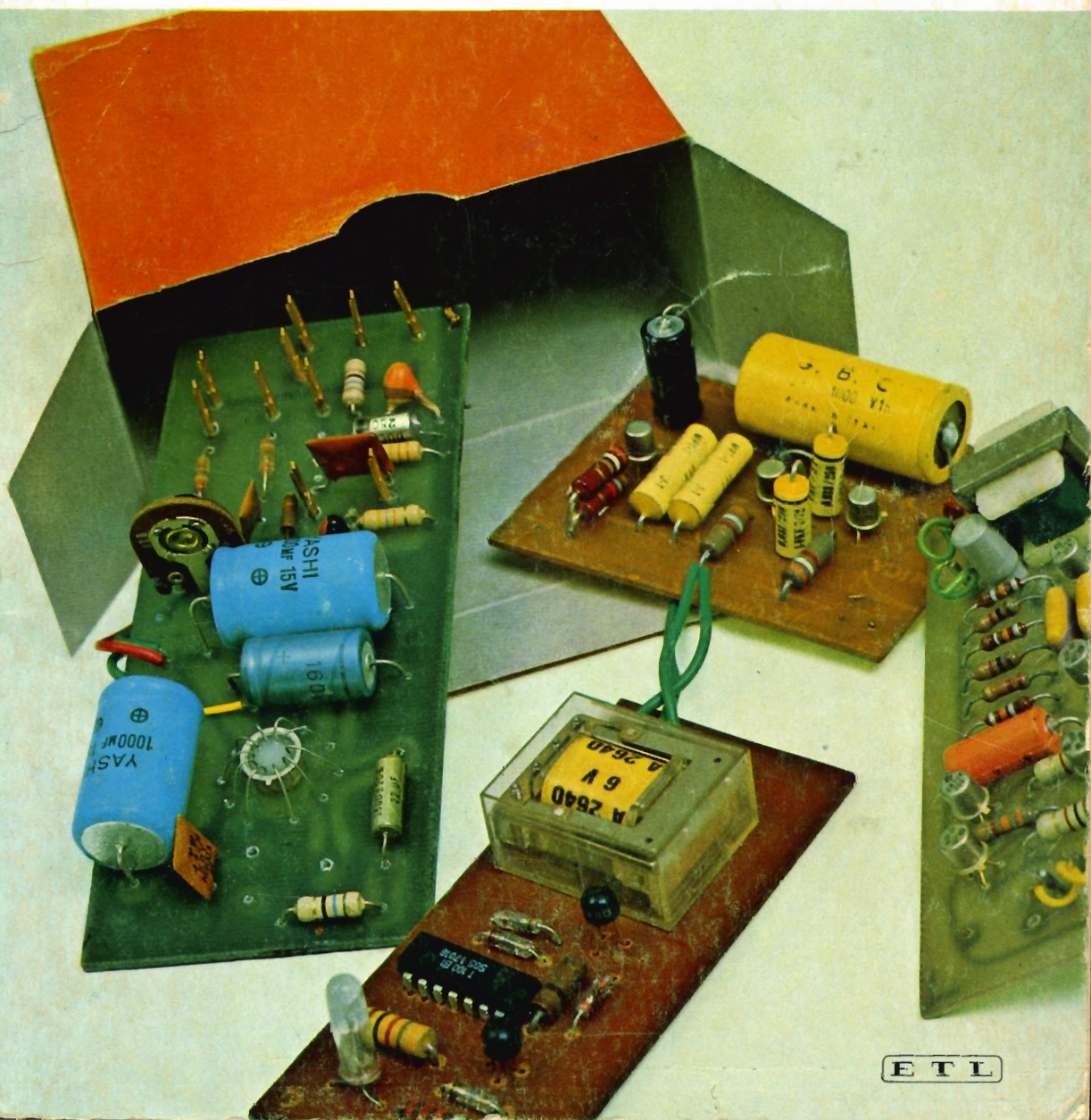


CORSO DI ELETTRONICA

tutto in scatola di montaggio



ETL

GIANNI BRAZIOLI

CORSO DI ELETTRONICA
tutto in scatola di montaggio

ETL

1974

INDICE

pag.	7	Introduzione
»	9	I preamplificatori
»	14	La seconda esperienza
»	19	Un controllo di toni
»	26	I filtri attivi
»	34	Amplificatore a IC
»	52	Altri esperimenti in BF
»	60	Oscillatore di allarme
»	68	La musica elettronica
»	76	Interfono transistorizzato
»	86	Alimentatori stabilizzati
»	108	Gli effetti luminosi
»	115	Un lampeggiatore di potenza
»	125	Il circuito di trigger
»	134	Le oscillazioni in AF
»	138	Uso dei cristalli
»	144	Prove in onde corte
»	148	Un trasmettitore
»	159	TX di media potenza
»	166	I ricetrasmittitori
»	170	Oscillatore di taratura
»	179	La modulazione di frequenza
»	192	Decodificatore stereo
»	204	I montaggi su stampato
»	212	Una prova transistor