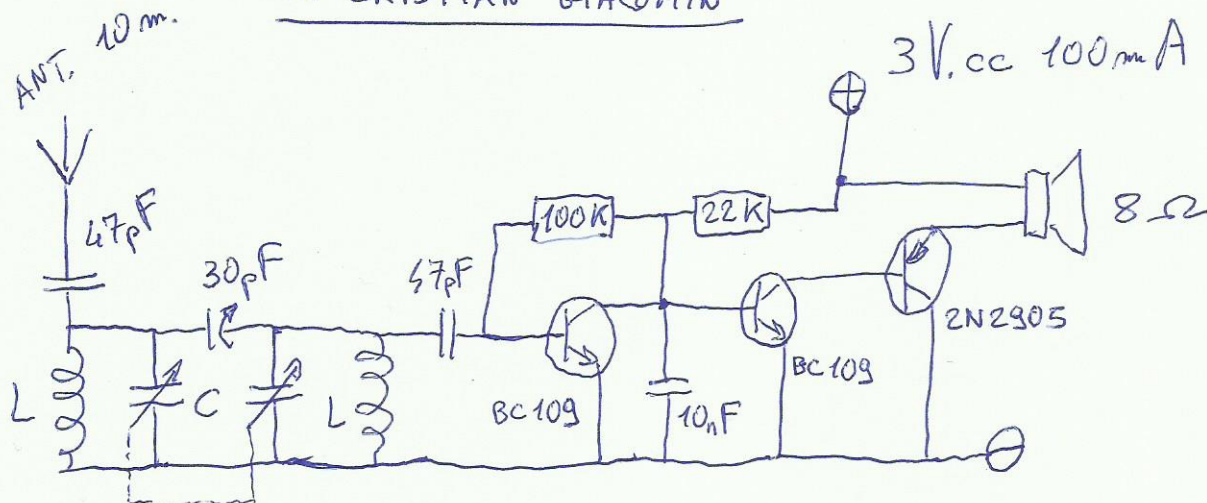


SEMPLICE RX AM ONDE CORTE CON ASCOLTO IN ALTOPARLANTE

di CRISTIAN GIACOMIN



Il "C", CONDENSATORE VARIABILE DOPPIO, VA BENE TRA I 250 E I 350pF.

LE BOBINE "L" DEVONO ESSERE UGUALI, 12 SPIRE LEGGERMENTE SPAZIATE DI FILO ϕ 1mm. SU SUPPORTO ϕ 25mm. IL CONDENSATORE DA 30pF

VA REGOLATO PER UNA BUONA SELETTIVITÀ. COME ANTENNA SI PUÒ COLLEGARE IL NEUTRO DI LINEA 220V_{AC}, SI CAPTA COMUNQUE QUALCHE STAZIONE. È UN BUON RICEVITORE O.C., DUE PILE AA GLI DANNO UN AUTONOMIA DI CIRCA 10 ORE.

QUESTI CIRCUITI HANNO UN'IMPORTANZA DIDATTICA, RARAMENTE CI SONO TRASMISSIONI IN ITALIANO, SE L'ASCOLTATORE CONOSCE UNA O PIÙ LINGUE STRANIERE IL TUTTO DIVENTA PIÙ INTERESSANTE.

BUONA SPERIMENTAZIONE A TUTTI.

CRISTIAN GIACOMIN