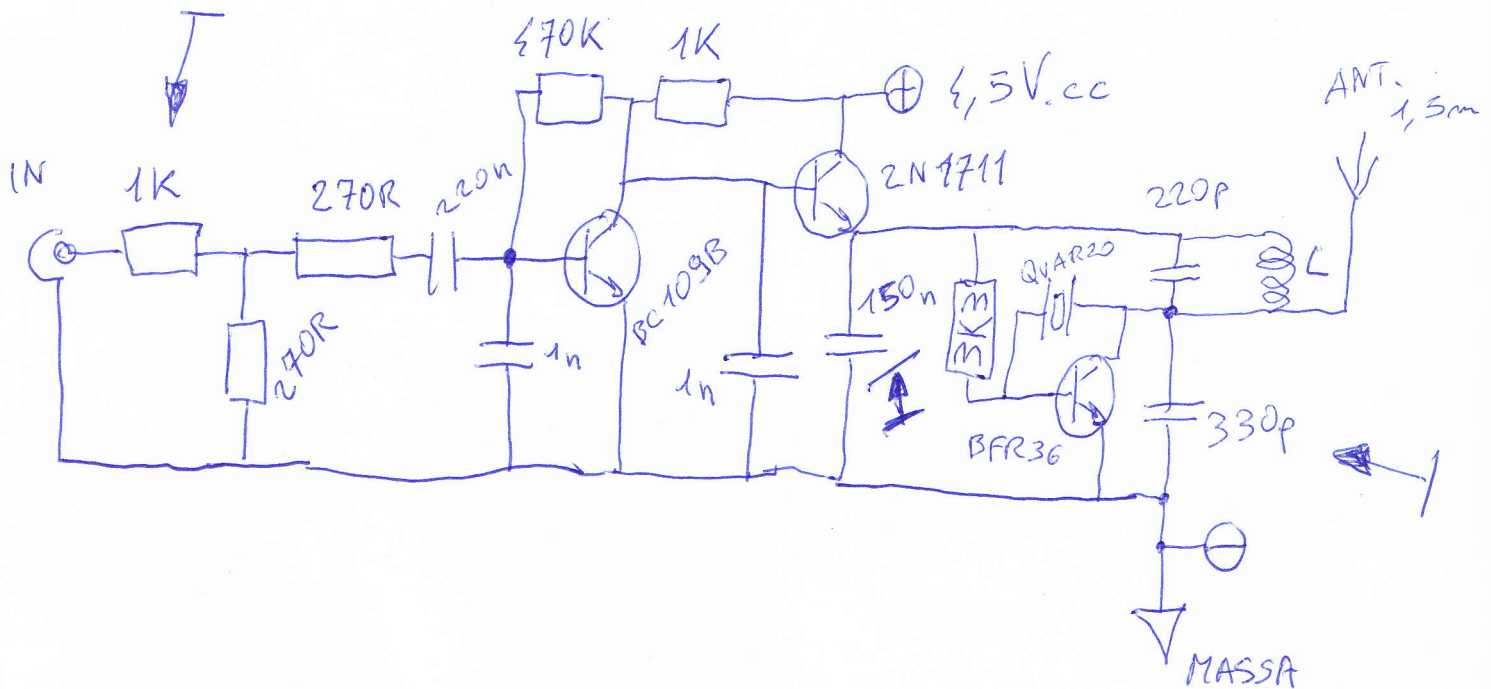


# MODIFICHE AL MICROTRASMETTITORE AM O.C.

di CRISTIAN GIACOMINI



LA RESISTENZA DA 1K ATTENUA L'INGRESSO  
IL CONDENSATORE DA 150nF FILTRA LA MODULAZIONE.

IL CONDENSATORE DA 330pF ATTENUA LE ARMONICHE

È IMPORTANTE LA MASSA E L'ANTENNA, E UNA

CERTA DISTANZA DAL RICEVITORE, CIRCA 5m.

PER IL RESTO È UGUALE AL PROGETTO PRECEDENTE

CON QUESTE MODIFICHE TROVERETE CHE I RISULTATI

SONO OTTIMI.

TANTI SALUTI