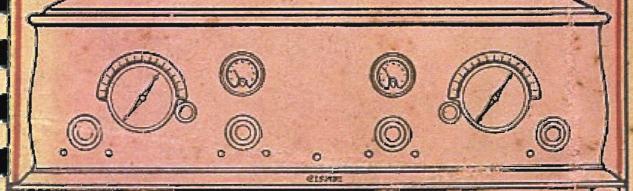


SUPERAUTODINA TROPADINA ULTRADINA ECC.

I TEORIA E COSTRUZIONE

ULRICO HOEPLI EDITORE MILANO



INDICE

	Pag.
Prefazione	VII
Introduzione	1
I. Principio della ricezione con cambiamento di frequenza	3
La selettività della supereterodina	7
Circuiti per il cambiamento di frequenza	
2. Amplificatore di frequenza intermedia	21
Costruzione dei trasformatori di frequenza intermedia	26
La taratura dell'amplificatore di frequenza intérmedia	29
Messa a punto del ricevitore	37
Circuiti	39
Telai di gicezione	49
Dati tabellari	5()