


FABIO GHERSEL

SCHEMARIO RADIO

TEORIA, SERVIZIO E SCHEMI DI RADIORICEVITORI E AUTORADIO

RADIORICEVITORI MA E MF - AUTORADIO -
STEREOFONIA IN RADIO - MISURE - DEFINIZIONI -
CIRCUITI - INTEGRATI PER RADIORICEVITORI
SERVIZIO E SCHEMI DI: RADIOOROLOGI - RADIO PORTATILI -
RADIO DA TAVOLO - RADIOFONOGRAMI - AUTORADIO -
AUTORADIO STEREOFONICHE -
AUTORADIO STEREOFONICHE CON CASSETTE

144 FIGURE E SCHEMI

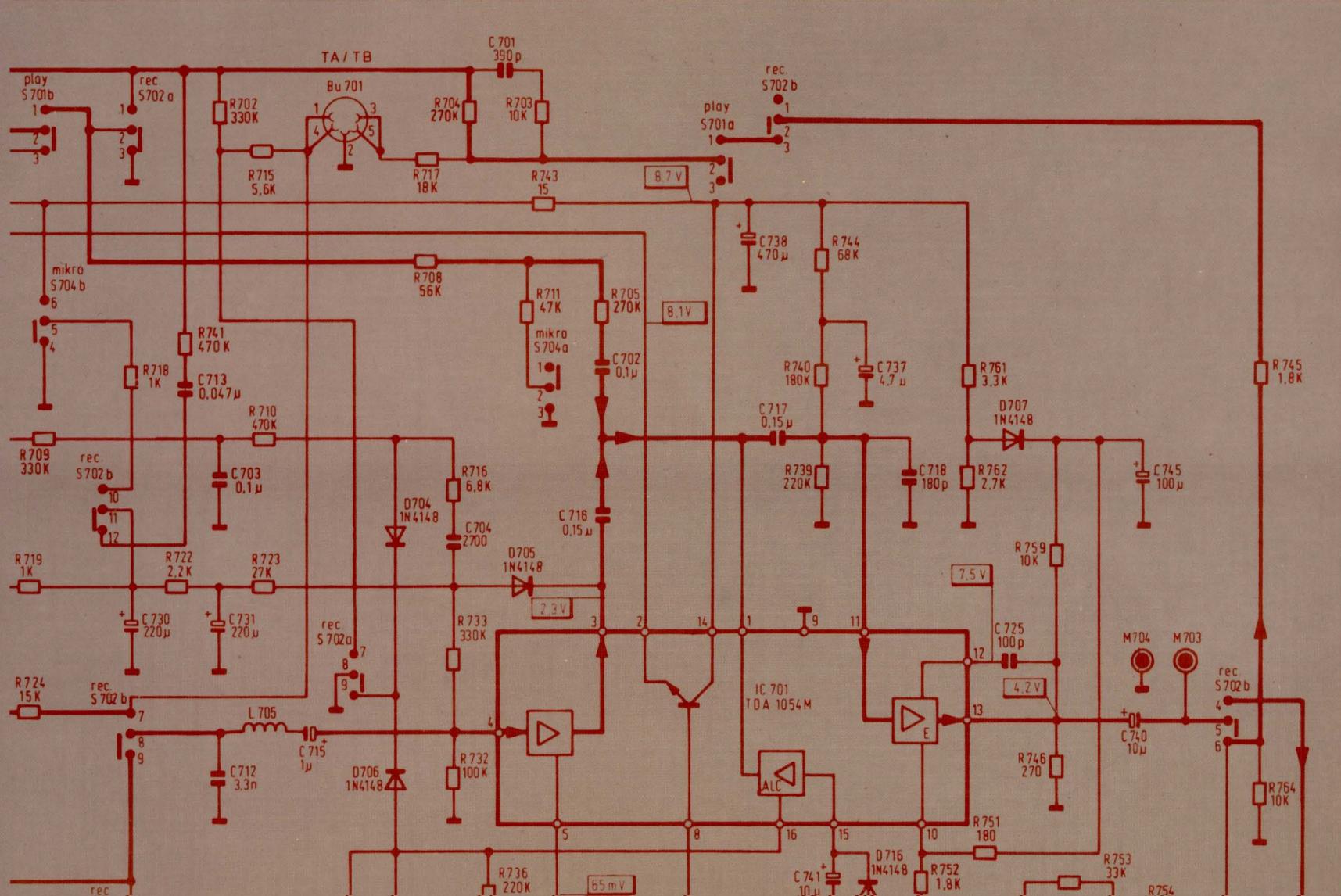

HOEPLI

Dott. Ing. Fabio Ghersel

SCHEMARIO RADIO

TEORIA, SERVIZIO E SCHEMI DI RADIORICEVITORI E AUTORADIO

Radioricevitori MA - Radioricevitori MF - Autoradio -
Stereofonia in radio - Misure - Definizioni - Circuiti
integritati per radioricevitori

Servizio e schemi di: Radioorologi - Radio portatili -
Radio da tavolo - Radiofonografi - Autoradio -
Autoradio stereofoniche - Autoradio stereofoniche con cassette

144 figure e schemi



HOEPLI

I N D I C E

Prefazione

Riconoscimenti

Indice

Capitolo 1 - Concetti fondamentali

1.1 Generalità	pag.	1
1.2 Accordo	»	1
1.3 Classificazioni	»	1
1.4 La supereterodina	»	3

Capitolo 2 - Radioricevitori MA

2.1 Generalità	»	5
2.2 Antenna	»	5
2.3 Amplificatore RF	»	7
2.4 Convertitore	»	7
2.5 Amplificatore FI	»	8
2.6 Rivelatore e RAG	»	8

Capitolo 3 - Radioricevitori MF

3.1 Generalità	»	10
3.2 Caratteristiche della ricezione in MF	»	10
3.3 Antenna	»	13
3.4 Amplificatore RF e convertitore	»	13
3.5 Amplificatore FI e rivelatore MF	»	13
3.6 RAG	»	14
3.7 CAF	»	14
3.8 Ricezione MF/MA	»	15

Capitolo 4 - Autoradio

4.1 Generalità	pag.	16
4.2 Problemi particolari	»	16
4.3 Autoradio OM	»	16
4.4 Autoradio MF	»	18

Capitolo 5 - Stereofonia in radio

5.1 Generalità	»	19
5.2 Requisiti del segnale stereofonico composto	»	19
5.3 Il sistema a frequenza pilota	»	21
5.4 Il segnale stereofonico composto	»	22
5.5 Presa e trasmissione	»	24
5.6 Lo standard stereofonico	»	26
5.7 Il radioricevitore stereofonico	»	26
5.8 Stadi RF ed FI	»	27
5.9 Il decodificatore stereofonico	»	28
5.10 Risultati generali	»	30
5.11 Radiostereofonia in OM	»	31

Capitolo 6 - Problemi generali, misure e definizioni

6.1 Generalità	»	33
6.2 Amplificatore BF	»	33
6.3 Impiego dei transistori ad effetto di campo	»	36
6.4 Interferenze e irradiazioni	»	37
6.5 Misure	»	38
6.6 Definizioni di termini sui radioricevitori	»	40

Capitolo 7 - Circuiti integrati per radioricevitori

7.1 Generalità	»	44
7.2 Caratteristiche dei circuiti integrati	»	44
7.3 Codice dei circuiti integrati	»	46
7.4 TBA810T (BF 7W) Telefunken	»	46
7.5 TDA1005A (decodificatore stereo) Philips	»	47
7.6 TDA1062/TDA1093A (gruppo RF per MF) Telefunken	»	51
7.7 TDA1072 (OM) Philips	»	54
7.8 TDA1083 (MA/MF con BF) Telefunken	»	55
7.9 TDA2030 (BF 20W) Telefunken	»	55
7.10 TDA5700 (MA/MF) Philips	»	57

Capitolo 8 - Dati e schemi di radioorologi

8.1 Generalità	»	61
8.2 Grundig Sono-Clock 110 (MF)	»	61
8.3 Grundig Sono-Clock 650 (MF)	»	67
8.4 Telefunken Digitale 100 (OM, MF)	»	73

8.5 Telefunken Digitale 200 (OM, OL, MF)	pag.	77
8.6 Telefunken Digitale electronic 500 (OM, MF)	»	81

Capitolo 9 - Dati e schemi di radio portatili (mono)

9.1 Generalità	»	85
9.2 Brionvega TS505-V2G (OM, MF)	»	85
9.3 Grundig Concert-Boy 1100 (OL, OM, OC1, OC2, MF)	»	89
9.4 Philips 90AL270 (OM, MF)	»	93
9.5 Philips 90AL390 (OM, MF)	»	95
9.6 Philips 90AL680 (OL, OM, OC, MF)	»	99
9.7 Philips 90AL970 (OL, OM, OC1, OC2, MF)	»	103
9.8 Telefunken Partner 200 (OM, MF)	»	107
9.9 Telefunken Partner 400 (OC, OM, OL, MF)	»	111
9.10 Telefunken Partner 700 (OC, OM, OL, MF)	»	115
9.11 Telefunken Bajazzo CR4000 (OC, OM, OL, MF, cassette mono)	»	119

Capitolo 10 - Dati e schemi di radio da tavolo e radiofonografi (mono e stereo)

10.1 Generalità	»	125
10.2 Grundig RF611 (OL, OM, OC, MF mono)	»	125
10.3 Philips 19RB344 (OM, MF mono)	»	127
10.4 Philips TA22AH796 (OM, OL, MF stereo)	»	129
10.5 Telefunken K205L (OM, OL, OC, MF mono)	»	135
10.6 Philips TAP22AH876 (OL, OM, MF stereo, giradischi stereo)	»	139

Capitolo 11 - Dati e schemi di autoradio monofoniche

11.1 Generalità	»	143
11.2 Autovox Isotta RE620 (OM, MF)		
a) Caratteristiche	»	143
b) Allineamento	»	145
11.3 Blaupunkt Ludwigshafen (OM, MF)	»	147
11.4 Grundig WK2010 (OM, MF)	»	149
11.5 Grundig WK4600 (OM, OL, OC, MF)	»	151
11.6 Philips 22AN161 (OM)	»	155
11.7 Philips 90AN361 (OM, OL)	»	157
11.8 Voxson Tanga MF	»	161
11.9 Voxson Tanga OM-OL	»	161

Capitolo 12 - Dati e schemi di autoradio stereofoniche

12.1 Generalità	»	163
12.2 Blaupunkt Köln Stereo (OM, OC, OL, MF stereo)	»	163
12.3 Philips 22AN883 (OM, OL, MF stereo)	»	167
12.4 Voxson 7011 (OM, MF stereo)	»	171

Capitolo 13 - Dati e schemi di autoradio stereofoniche con cassette

13.1 Generalità	pag. 175
13.2 Autovox Kanguro MX760 (OM, OL, MF stereo, cassette stereo)	
a) Caratteristiche	» 175
b) Allineamento	» 178
13.3 Autovox Sirio MX963 (OM, OL, MF stereo, cassette stereo)	» 181
13.4 Blaupunkt Bonn CR Stereo (OM, OL, MF stereo, cassette stereo)	» 185
13.5 Blaupunkt Coburg Stereo CR (OM, MF stereo, cassette stereo)	» 189
13.6 Grundig WKC2035 (OM, MF stereo, cassette stereo)	» 193
13.7 Grundig WKC2835VD (OM, MF stereo, cassette stereo)	» 197
13.8 Philips 22AC880 (OM, MF stereo, cassette stereo)	» 203
13.9 Voxson 7121 (OM, MF stereo, cassette stereo)	» 209
a) Caratteristiche	» 210
b) Allineamento e collaudo	» 212
Indice alfabetico	» 217